

۲/۵	۱- مثلث توان چیست؟ روابط بین توان‌های مختلف را در مثلث توان بنویسید. هر توان توسط چه نوع باری مصرف می‌شود؟ ۲- منظور از سیستم سه فاز متعادل و بار متعادل یا بالانس چیست؟
۱/۵	۳- منحنی مغناطیسی کنندگی چیست؟ مساله را برای دو حالت جریان سیم پیچ dc و ac بررسی و با تئوری حوزه‌های مغناطیسی تشریح کنید. (۳ نمره) ۴- انواع تلفات هسته‌های مغناطیسی را نام برد و رابطه هر کدام با فرکانس جریان وجود آور نده شار را بیان کنید. (۱/۵ نمره) ۵- چه کمیت‌های مغناطیسی در مدار مغناطیسی شکل رو برو ثابت نیستند؟ مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) - نیروی محرکه مغناطیسی - شار مغناطیسی - شدت میدان مغناطیسی - چگالی شار مغناطیسی - ضریب نفوذ مغناطیسی - ضریب نفوذ نسبی مغناطیسی و ...
۲	۶- مدار معادل تقریبی یک ترانسفورماتور رارسم و علت استفاده از هر المان را توضیح دهید.
۳/۵	۷- دیاگرام تک خطی رو برو، سیستم توزیع سه فاز را نشان می‌دهد. با این فرض که خطوط انتقال بدون تلفات هستند، مطلوب است محاسبه‌ی: الف) توان حقیقی (اکتیو)، توان راکتیو و توان ظاهری ژنراتور ب) رسم مثلث توان ژنراتور و محاسبه‌ی ضریب توان ژنراتور
۳/۵	۸- مدار مغناطیسی شکل رو برو را در نظر بگیرید. الف) مدار معادل الکتریکی آن رارسم کنید. ب) اگر عمق هسته ۱۰ سانتیمتر و ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی برابر $\mu_r = 4000$ باشد، با جریان ۱ آمپر، چه شاری در هسته ایجاد خواهد شد؟
۱/۵	۹- ترانسفورماتور تکفاز $60 KVA$ ، $11000/1107$ ، $60 Hz$ تحت آزمایش‌های اتصال کوتاه و مدار باز قرار گرفته و نتایج رو برو در سمت اولیه داده شده است. المانهای مدار معادل تقریبی ارجاع شده به اولیه را بدست آورده و مدار معادل تقریبی رارسم کنید.