

۱	۱- نقطه نول (خنثی) در سه فاز چگونه ایجاد می شود؟ از دیدگاه قضیه جریان ها بیان کنید.												
۱/۵	۲- مثلث توان را رسم و روابط حاکم بر آن را بنویسید.												
۲	۳- منحنی مغناطیسی کنندگی چیست؟ برای دو حالت جریان سیم پیچ (ac و dc) موضوع را با تئوری حوزه های مغناطیسی تشریح کنید.												
۱	۴- دلیل تقریبی بودن شبیه سازی مدارهای مغناطیسی با مدارهای الکتریکی چیست؟ دو مورد آن را ذکر کنید.												
۱	۵- انواع هسته های ترانسفورماتورها را با رسم شکل فقط نام ببرید.												
۱/۵	۶- دیاگرام فیزیوری (برداری) یک ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی را فقط رسم کنید.												
۴	<p>۷- دیاگرام تک خطی روبرو، یک سیستم توزیع صنعتی سه فاز را نشان می دهد. با این فرض که خطوط انتقال بدون تلفات هستند، مطلوب است محاسبه های:</p> <p>(الف) توان حقيقی (اکتیو)، توان راکتیو و توان ظاهری ژنراتور (ب) رسم مثلث توان ژنراتور و محاسبه هی ضریب توان ژنراتور</p>												
۴	<p>۸- مدار مغناطیسی شکل روبرو را در نظر بگیرید.</p> <p>(الف) مدار معادل الکتریکی آن را رسم کنید. (ب) اگر عمق هسته ۲۰ سانتیمتر و ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی برابر $\mu_r = 3000$ باشد، میزان جریان لازم برای آنکه چگالی شار در ساق سمت چپ برابر ۲ تسلا شود، چقدر است؟</p>												
۴	<p>۹- ترانسفورماتور تکفاز KVA ۳۰ ، ۳۰۰۷ ، ۴۴۰۰/۲۲۰۷ ، ۵۰ Hz تحت آزمایش های اتصال کوتاه و مدار باز قرار گرفته و نتایج روبرو در سمت اولیه داده شده است.</p> <p>مطلوب است:</p> <p>(الف) المانهای مدار معادل تقریبی ارجاع شده به ثانویه و رسم مدار معادل (ب) راندمان ترانسفورماتور در بار کامل با ضریب توان واحد ($\cos\theta=1$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>کمیت ها</th> <th>آزمایش مدار باز (OC)</th> <th>آزمایش اتصال کوتاه (SC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ولتاژ (V)</td> <td> ۴۴۰۰</td> <td> ۲۶۰</td> </tr> <tr> <td> جریان (A)</td> <td> ۰/۱۶</td> <td> ۶/۵</td> </tr> <tr> <td> توان (W)</td> <td> ۳۱۰</td> <td> ۵۵۰</td> </tr> </tbody> </table>	کمیت ها	آزمایش مدار باز (OC)	آزمایش اتصال کوتاه (SC)	ولتاژ (V)	۴۴۰۰	۲۶۰	جریان (A)	۰/۱۶	۶/۵	توان (W)	۳۱۰	۵۵۰
کمیت ها	آزمایش مدار باز (OC)	آزمایش اتصال کوتاه (SC)											
ولتاژ (V)	۴۴۰۰	۲۶۰											
جریان (A)	۰/۱۶	۶/۵											
توان (W)	۳۱۰	۵۵۰											